北九州工業高等専門学校

令和7年度 専攻科学力選抜試験検査問題

Ⅲ群

(電気回路, 電気磁気学)


(配 点) 100点 2 100点

(注意事項)

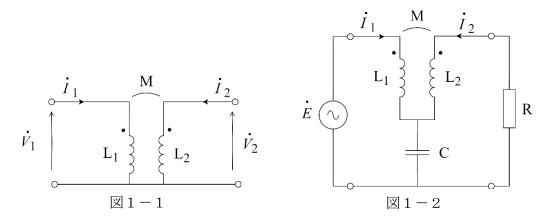- 1. 問題は指示があるまで開かないこと。
- 2. 問題は本紙を除き2枚あるため、検査開始の合図のあとに枚数を確かめること。
- 3. 検査中に問題の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁及び解答用紙の汚れ等に気づいた場合、静かに手を高く上げて監督者に知らせること。
- 4. 解答用紙すべてに受験番号を記入すること。
- 5. 問題用紙のホッチキス留めは外さないこと。


北九州工業高等専門学校 令和7年度 専攻科学力選抜試験 検査問題 Ⅲ 群(電気回路,電気磁気学)

- 1 次の電気回路に関する問いに答えなさい。(配点 100 点)
 - 問1 図1-1の相互誘導回路に、交流電源およびコンデンサ、抵抗を接続し、図1-2の回路を作った。以下の問いに答えなさい。ただし角周波数は ω とする。
 - (1) 図1-1 において $\dot{V_1}$ ならびに $\dot{V_2}$ を $\dot{I_1}$, $\dot{I_2}$ を用いて答えなさい。
 - (2) 図1-2 において成り立つ電圧と電流の関係式を2つ答えなさい。
 - (3) 図1-2 において $\dot{I}_2=0$ [A]が成立する角周波数 ω を求めなさい。




- 問2 図1-3の回路において、調整可能な負荷インピーダンス $\dot{Z}=r+jX$ における有効電力を P としたとき、以下の問いに答えなさい。
 - (1) $\dot{\mathbf{Z}}$ における有効電力 \mathbf{P} として正しい選択肢を答えなさい。

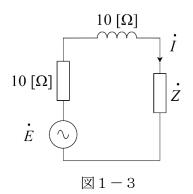- (2) 電力P が最大となる \dot{Z} を求めなさい。
- (3) $\dot{E} = 60$ [V] のとき、最大電力 P の値ならびに、そのときの電流 \dot{I} をそれぞれ求めなさい。



北九州工業高等専門学校 令和7年度 専攻科学力選抜試験 検査問題 Ⅲ 群(電気回路,電気磁気学)

- 2 次の電気磁気学に関する問いに答えなさい。(配点 100 点)
 - 問1 図2-1のように、L字管の一部が水で満たされており、水面を挟むように管外に平行平板電極をd[m]隔てて設置した。電極間に電圧V[V]を印加すると図2-2のように水面がh[m]上昇したとして、以下の問いに答えなさい。ただし、空気中の誘電率を ε_0 [F/m]、水の誘電率を ε_w [F/m]とし、電極の端の効果は考慮しないものとする。
 - (1) 電極間の電界強度 E[V/m], 空気中及び水中の電東密度 D_a , $D_w[C/m^2]$ を求めなさい。
 - (2) 空気中及び水中の静電エネルギー密度 u_a , u_w [J/m³] を求めなさい。
 - (3) 水面に加わるマクスウェル応力(静電的な圧力) $f[N/m^2]$ を求めなさい。
 - (4) V=7 [kV], d=2 [cm], $\varepsilon_{\rm w}=81\varepsilon_{\rm 0},$ $\varepsilon_{\rm 0}=9.0\times10^{-12}$ [F/m], 水の密度 $\rho=1000$ [kg/m³], 重力加速度 g=9.8 [m/s²] として,h [mm] を求めなさい。

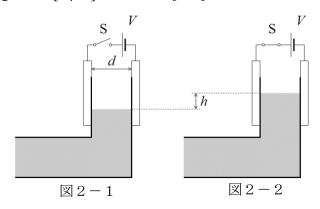

- 問2 図2-3のように、内径 r_i 、外径 r_o 、幅wの長方形断面を持つ環状鉄心に、均等にコイルがN回巻かれ、電流Iが流れている。(a)は平面図を、(b)は断面図をそれぞれ示している。 真空の透磁率を μ_0 、鉄心の比透磁率を μ_r 、鉄心の中心からの距離をr、漏れ磁束はないものとして、以下の問いに答えなさい。
 - (1) 鉄心中 $(r_i < r < r_o)$ の磁東密度 B(r) を求めなさい。
 - (2) 鉄心中の総磁束 φ を求めなさい。
 - (3) コイルの自己インダクタンス L を求めなさい。
 - (4) 平均の磁路長をlとして鉄心中の総磁束 ϕ' を計算し、 $\phi = \phi'$ からlを求めなさい。

